

## TITRE DE LA LEÇON : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN CIRCUIT ELECTRIQUE

Discipline : Sciences et technologie


Sous-discipline : physique

Cycle : Primaire

-

Niveau : CE2

Observe l'image

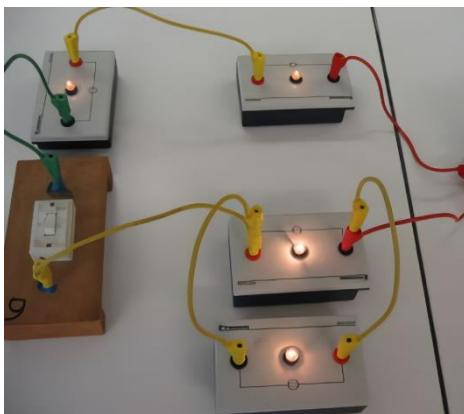

### Question

Quels sont les éléments qui constituent un circuit électrique ?

### Je Retiens :

Les éléments qui constituent un circuit électrique sont :

- **La pile** : La pile fournit de l'électricité.
- **filis électriques** et **l'interrupteur** conduisent l'électricité jusqu'à **l'ampoule** qui éclaire.

Lorsque l'interrupteur laisse passer l'électricité, on dit que le circuit est fermé.

Lorsqu'il ne laisse pas passer l'électricité, on dit que le circuit est ouvert.

### Evaluation :

Cite les éléments qui constituent le circuit électrique.